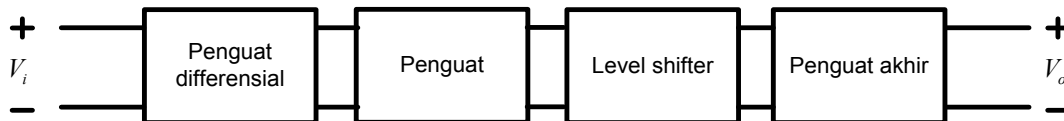



BAB XII OPERATIONAL AMPLIFIER (OP - AMP)

11.1 Operational Amplifier (Op-Amp)


Op-Amp dinamakan juga dengan penguat differensial dengan impedansi input tinggi dan output impedansi rendah. Op-Amp banyak digunakan untuk pengubah tegangan (amplituda dan polaritas), osilator, filter dan rangkaian instrumentasi.



Gambar 11.1 Diagram blok Op-Amp

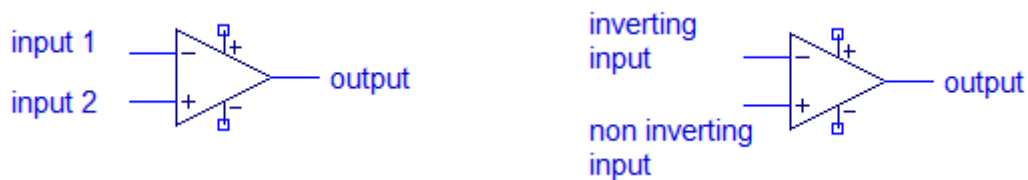

Simbol Op-Amp

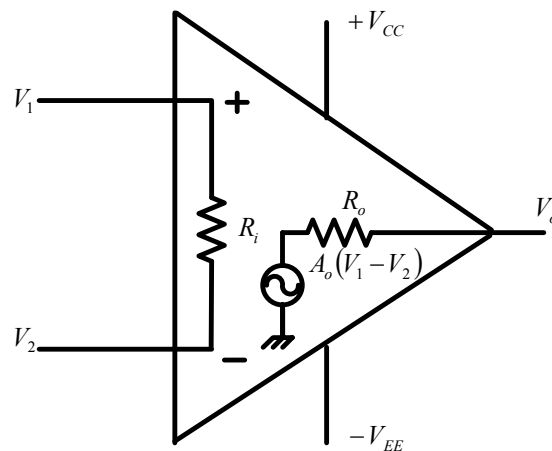

Gambar 11.4 Simbol Op-Amp

Umumnya Op-Amp bekerja dengan *dual supply* ($+V_{CC}$ dan $-V_{EE}$) atau *single supply* ($+V_{CC}$ - ground).



$R_i = \infty$, $R_o = 0$, dan $A = \infty$ (penguatan loop terbuka).

Penguatan yang besarmembuat Op-Amp menjadi tidak stabil dan penguatannya menjadi tidak terukur \rightarrow diperlukan *feedback* negatif.

Ada 2 aturan penting dalam melakukan analisis rangkaian Op-Amp :

1. Perbedaan tegangan V_+ dan V_- adalah nol
2. Arus input Op-Amp adalah nol.

11.4.1 Inverting Amplifier

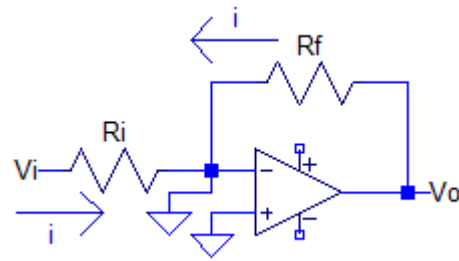
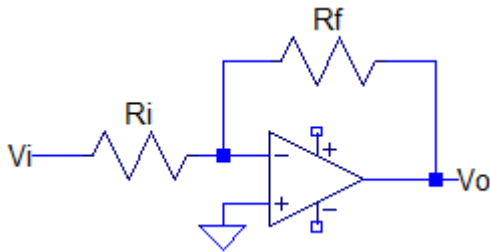


$$i = -i$$

$$\frac{V_i - 0}{R_i} = -\frac{V_o - 0}{R_f}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i}$$

11.4.2 Non Inverting Amplifier

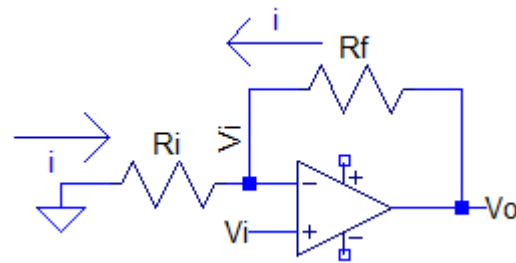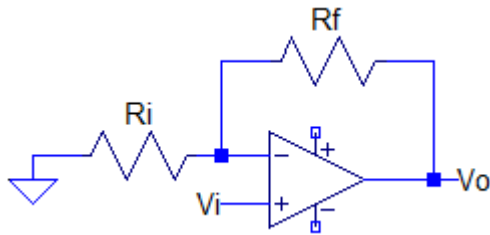



$$i = -i$$

$$\frac{0 - V_i}{R_i} = -\frac{V_o - V_i}{R_f}$$

$$V_i = \frac{R_i}{R_i + R_f} V_o$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{R_i + R_f}{R_i} = 1 + \frac{R_f}{R_i}$$


11.4.3 Unity Follower/ Buffer

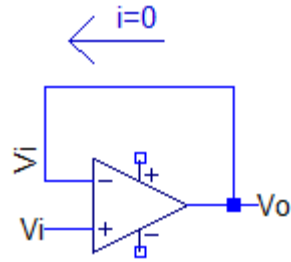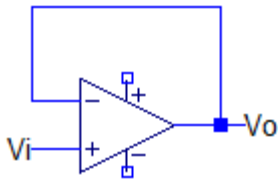

$$V_o = V_i$$


$$\frac{V_o}{V_i} = 1$$

11.4.4 Adder Amplifier

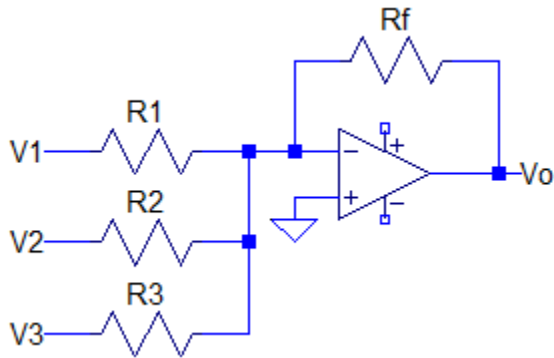


$$V_o = -\left(\frac{R_f}{R_1}V_1 + \frac{R_f}{R_2}V_2 + \frac{R_f}{R_3}V_3\right)$$

11.4.5 Subtractor Amplifier

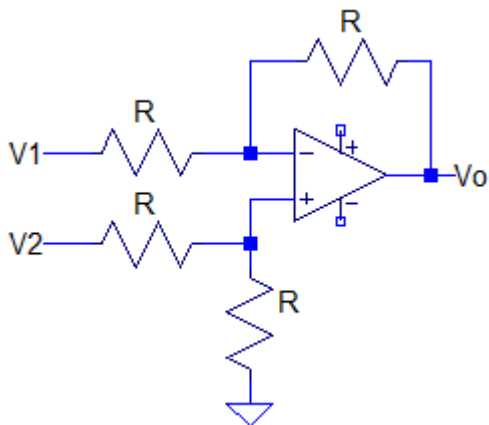


Teorema Superposisi :

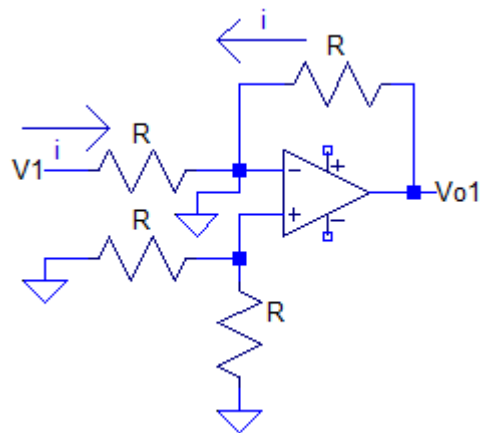

$$i = -i$$
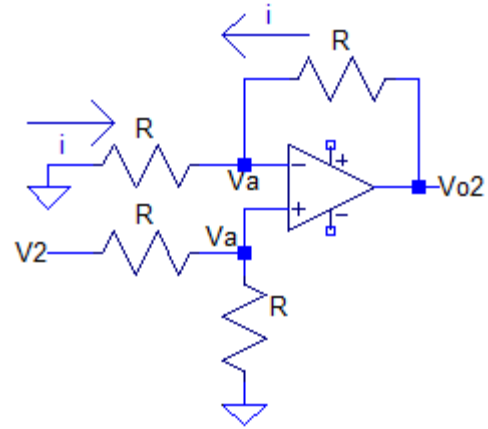
$$\frac{V_i - 0}{R} = -\frac{V_{o1} - 0}{R} \Rightarrow V_{o1} = -V_1$$



$$i = -i$$

$$\frac{0 - V_a}{R} = -\frac{V_{o2} - V_a}{R} \Rightarrow V_a = \frac{V_{o2}}{2}$$


$$\frac{V_2 - V_a}{R} = \frac{V_a - 0}{R}$$

$$\frac{V_2 - V_{o2}/2}{R} = \frac{V_{o2}/2}{R} \Rightarrow V_{o2} = V_2$$

$$V_o = V_2 - V_1$$

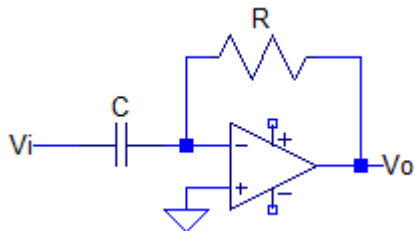11.4.6 Differentiator Amplifier

Contoh praktis sinyal input segitiga maka sinyal outputnya segiempat.




$$i = -i$$

$$C \frac{dV_1}{dt} = -\frac{V_o}{R}$$

$$V_o = -RC \frac{dV_1}{dt}$$

Termasuk jenis filter HPF.

11.4.7 Integrator Amplifier

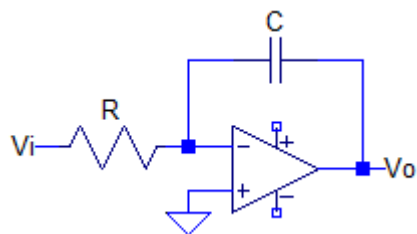

$$i = -i$$

$$\frac{V_1}{R} = -C \frac{dV_o}{dt}$$

$$V_o = -\frac{1}{RC} \int V_1 dt$$


Termasuk jenis filter LPF.

11.5 Spesifikasi Op-Amp

11.5.1 Parameter DC Offset

Sementara output Op-Amp 0 V saat input 0 V, dalam operasi aktualnya terdapat tegangan output offset. Contoh jika kedua input dihubungkan ke 0 V lalu diukur tegangan outputnya sebesar 26 mV (merupakan tegangan yang tidak diinginkan yang dibangkitkan rangkaian bukan oleh sinyal input).

1. Tegangan Input Offset (V_{IO})

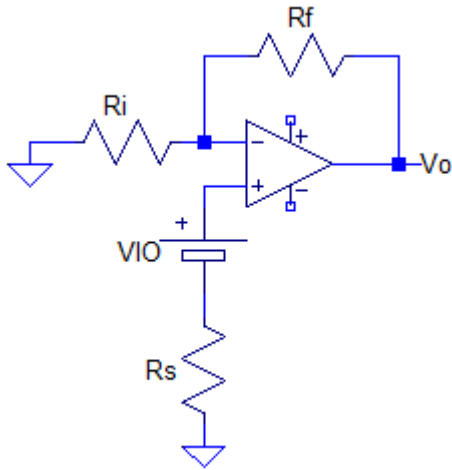

$$V_o = AV_i = A \left(V_{IO} - \frac{R_i}{R_i + R_f} V_o \right)$$


$$V_o = \frac{AV_{IO}}{1 + \frac{AR_i}{R_i + R_f}} \approx \frac{1}{\frac{R_i}{R_i + R_f}} V_{IO}$$

$$V_o \approx \left(1 + \frac{R_f}{R_i} \right) V_{IO}$$

$$V_{o(\text{offset})} = \left(1 + \frac{R_f}{R_i} \right) V_{IO}$$

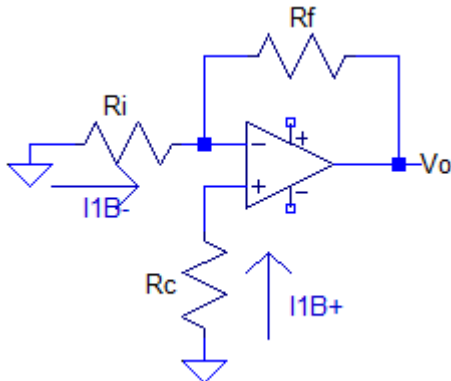2. Arus Input Offset (I_{IO})

Tegangan output disebabkan perbedaan dalam arus DC bias pada kedua input.



$$V_o^+ = I_{1B}^+ R_C \left(1 + \frac{R_f}{R_i} \right)$$

$$V_o^- = I_{1B}^- R_C \left(-\frac{R_f}{R_i} \right)$$

$$V_{o(\text{offset})} = V_o^+ + V_o^-$$

$$V_{o(\text{offset})} = I_{1B}^+ R_C \left(1 + \frac{R_f}{R_i} \right) + I_{1B}^- R_C \left(-\frac{R_f}{R_i} \right)$$

11.5.2 Parameter Frekuensi

Op-Amp didesain untuk penguatan tinggi dengan *bandwidth* lebar. Operasi ini memiliki kecenderungan tidak stabil (*unstable/osilasi*) yang disebabkan umpan balik positif. Untuk menjadi operasi stabil, Op-Amp dibangun dengan rangkaian kompensasi. Penguatan ini bersifat mereduksi → *Roll off*.

$$f_1 = \beta_1 = A_{vD} f_c$$

11.5.3 Slew Rate

Rata-rata maksimum penguatan output yang dapat berubah dalam $V/\mu s$.

$$SR = \frac{\Delta V_o}{\Delta t}$$


11.5.4 Frekuensi Sinyal Maksimum

Frekuensi maksimum dimana dapat diperoleh sinyal sinusoidal yang ukurannya sama dengan daerah tegangan keluaran (ayunan keluaran maksimum tanpa cacat).

$$f_M = \frac{SR}{2\pi V_{omaks}}$$

Latihan soal :

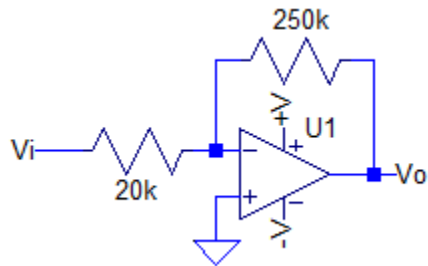1. Tentukan tegangan outputnya, jika $V_i = 1,5 \text{ Volt}$




Jawaban :

$$A_v = -\frac{V_o}{V_i} = -\frac{250k}{20k}$$

$$V_o = -\frac{250k}{20k} V_i = -18,75V$$

2. Tentukan tegangan output

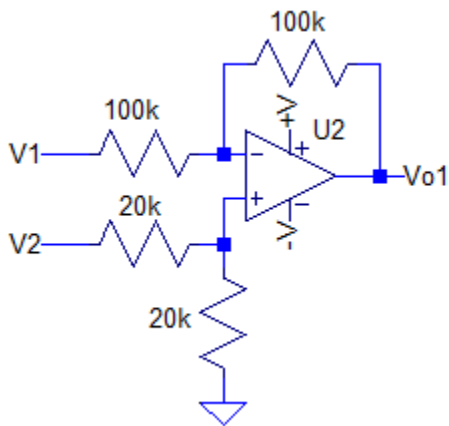


Jawaban :

$$V_i = \frac{20k}{20k + 20k} V_1 = \frac{1}{2} V_1$$

$$\frac{V_2 - \frac{1}{2} V_1}{100k} = \frac{\frac{1}{2} V_1 + V_o}{100k}$$

$$V_{o1} = V_2 - \frac{1}{2} V_1 - \frac{1}{2} V_1 = V_2 - V_1$$

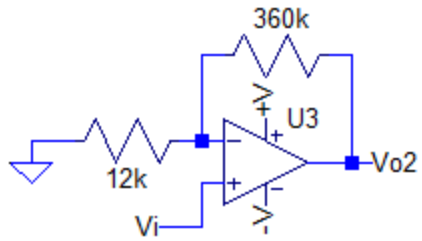3. Tentukan tegangan output, jika $V_i = -0,3 \text{ Volt}$




Jawaban :

$$A_v = \frac{V_{o2}}{V_i} = 1 + \frac{360k}{12k}$$

$$V_{o2} = \left(1 + \frac{360k}{12k}\right) V_i = -9,3V$$

4. Tentukan tegangan output

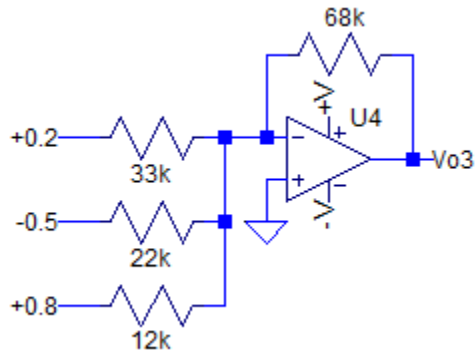


Jawaban :

$$V_{o3} = -\left(\frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2 + \frac{R_f}{R_3} V_3\right)$$

$$V_{o3} = -\left(\frac{68k}{33k} 0,2 - \frac{68k}{22k} 0,5 + \frac{68k}{12k} 0,8\right) = -3,392V$$


5. Tentukan V_o !

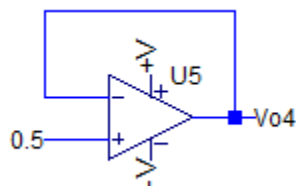

Jawaban:

$$V_{o4} = 0,5V$$

6. Tentukan V_o !

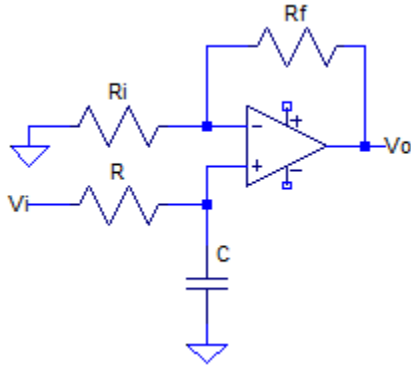

Jawaban:


$$V_a = \frac{1}{\frac{1}{sC} + R} V_i = \frac{1}{1 + sCR} V_i \Rightarrow \frac{V_a}{V_i} = \frac{1}{1 + sCR}$$

$$\frac{V_o}{V_a} = 1 + \frac{R_f}{R_i}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_a} \frac{V_a}{V_i} = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) \left(\frac{1}{1 + sCR}\right)$$

$$f_{OH} = \frac{1}{2\pi CR}$$

7. Tentukan V_o !

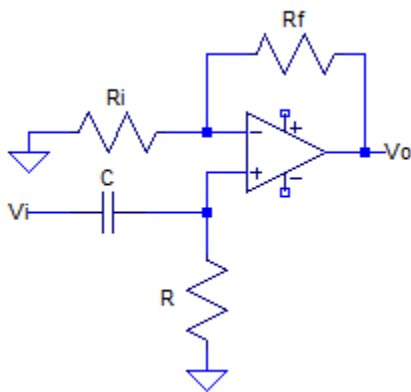

Jawaban:


$$V_a = \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} V_i = \frac{sCR}{1 + sCR} V_i \Rightarrow \frac{V_a}{V_i} = \frac{sCR}{1 + sCR}$$

$$\frac{V_o}{V_a} = 1 + \frac{R_f}{R_i}$$


$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_a} \frac{V_a}{V_i} = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) \left(\frac{sCR}{1 + sCR}\right)$$

$$f_{OH} = \frac{1}{2\pi CR}$$

8. Tentukan V_o !

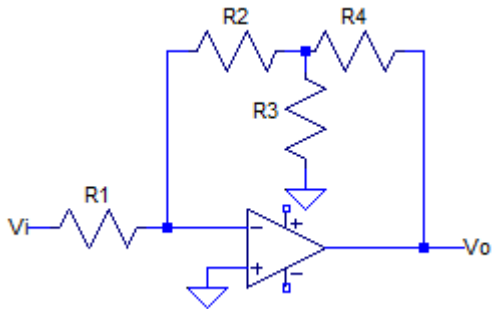

Jawaban:

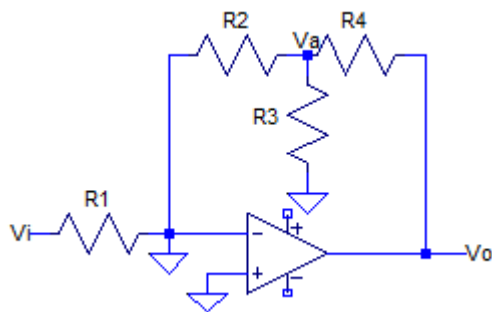

Node V_a :

$$\frac{V_a - V_o}{R_4} + \frac{V_a - 0}{R_2} + \frac{V_a - 0}{R_3} = 0$$

$$\frac{V_o}{R_4} = \frac{V_a}{R_3} + \frac{V_a}{R_2} + \frac{V_a}{R_4}$$

$$V_o = R_4 \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right) V_a$$

$$\frac{V_o}{V_a} = R_4 \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right)$$


Node ground:

$$\frac{0 - V_i}{R_1} + \frac{0 - V_a}{R_2} = 0$$

$$\frac{V_a}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_a} \frac{V_a}{V_i} = -\frac{R_2 R_4}{R_1} \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right)$$

9. Tentukan V_o !

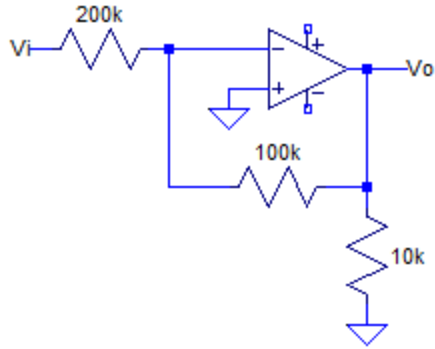


Jawaban:

$$\frac{0 - V_o}{100k} + \frac{0 - V_i}{200k} = 0$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{100k}{200k} = -0,5$$

10. Tentukan V_o !

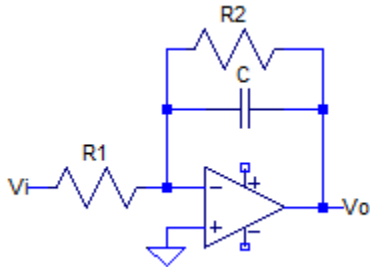

Jawaban:

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_p}{R_1}$$

$$Z_p = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + sC} = \frac{R_2}{1 + sCR_2}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + sCR_2}$$

$$f_{oH} = \frac{1}{2\pi CR_2}$$