
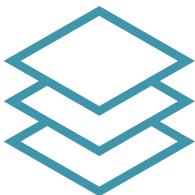


Bab 13 Operational Amplifier

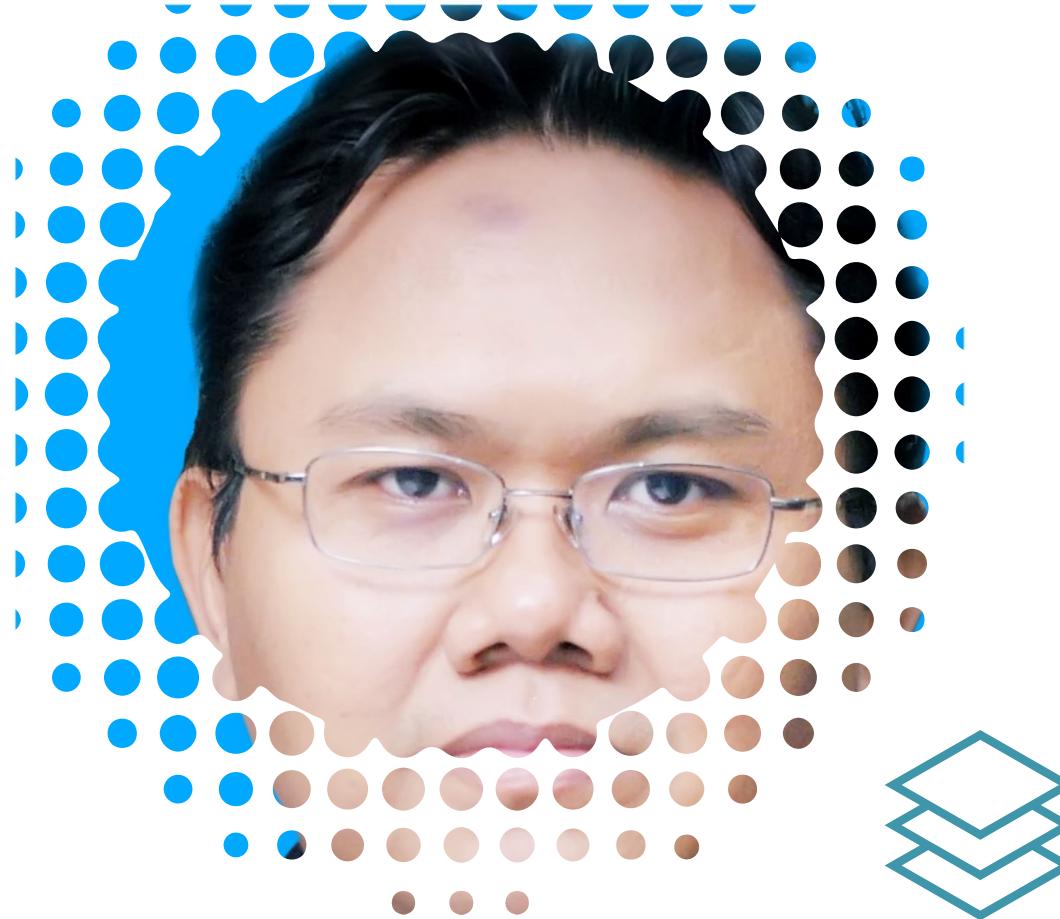

Memahami prinsip kerja dan mampu menganalisis rangkaian dengan Op-Amp

1. Operational Amplifier (Op-Amp)
2. Inverting
3. Non inverting
4. Amplifier
5. Integrator
6. Differensiator
7. Analog adder
8. Rangkaian aplikasi lanjutan (penguat instrumentasi, NIC, GIC, ADC, DAC, logarithmic amplifier, super diode)

Pengertian

Penguat operasional ([bahasa Inggris](#): *operational amplifier*) atau yang biasa disebut op-amp merupakan suatu komponen [elektronika](#) berupa [integrated circuit](#) (IC). Bagian output Op-amp ini biasanya dikendalikan dengan umpan balik negatif (negative feedback) karena nilai gain-nya yang tinggi.

Keuntungan

Keuntungan dari penggunaan Op Amp adalah karena komponen ini memiliki :


- penguatan (A) yang sangat besar,
- Impedansi input yang besar, ($Z_{in} \gg$)
- Impedansi Output yang kecil ($Z_{out} \ll$).
- Kemampuan interval frekuensi dari komponen ini sangat lebar.

Penggunaan

Penggunaan dari Op-amp meliputi:

- amplifier atau penguat biasa (non-Inverting Amplifier), Inverting Amplifier,
- komputer analog (operasi jumlah, kurang, integrasi, dan diferensiasi),
- pengubah tegangan, osilator, filter dll.


Simbol Op Amp

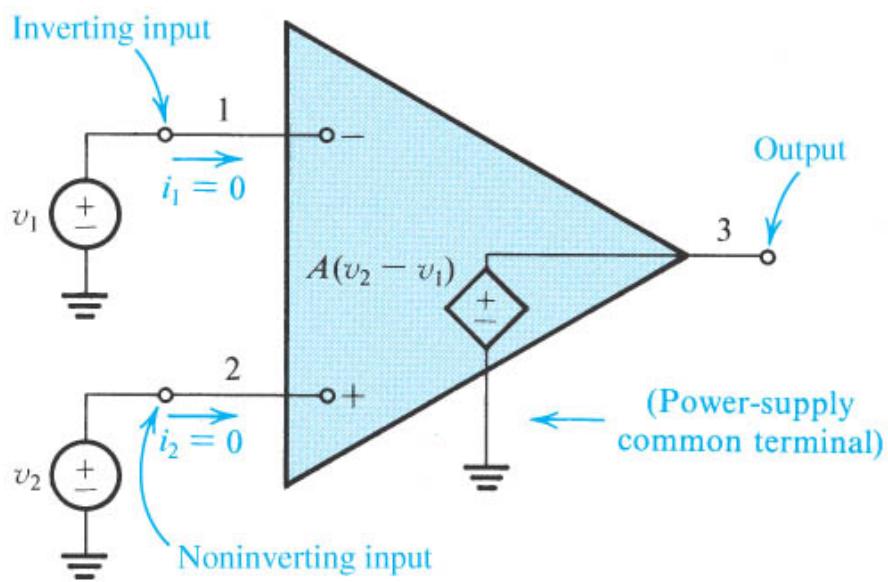

Ada 2 aturan penting dalam melakukan analisis rangkaian Op-Amp :

- Perbedaan tegangan input adalah nol
- Arus input Op-Amp adalah nol.



Inverting Amp.

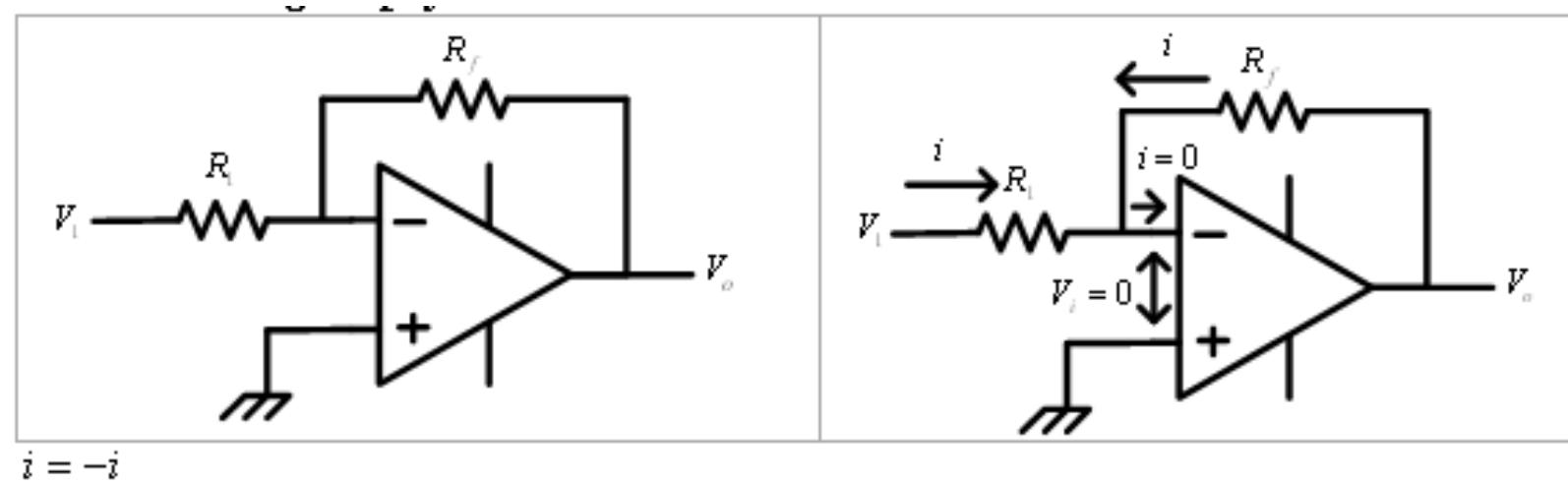

$$\frac{V_1}{R_1} = \frac{-V_o}{R_f}$$

$$\frac{V_o}{V_1} = -\frac{R_f}{R_1}$$


Non Inverting Amp.

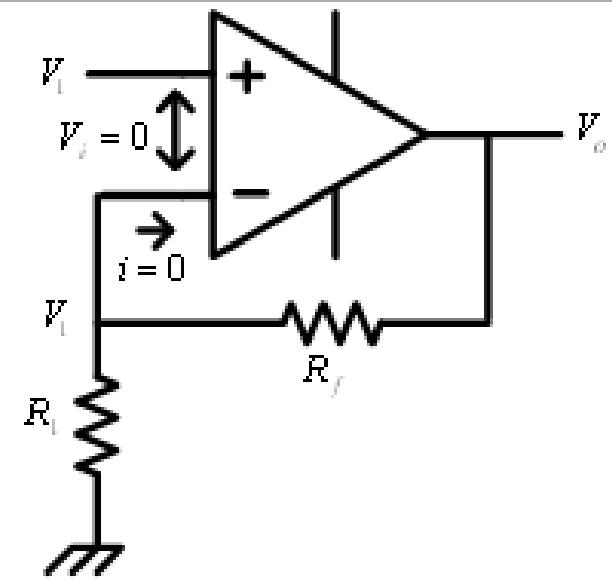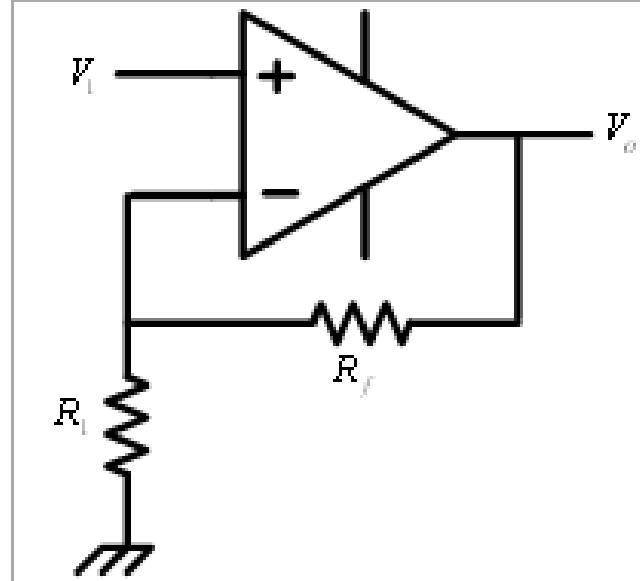

$$V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_f} V_o$$


$$\frac{V_o}{V_1} = \frac{R_1 + R_f}{R_1} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

Unity Follower/Buffer

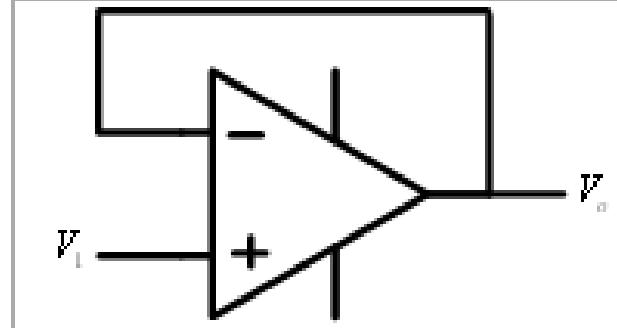


$$V_o = V_1$$

$$\frac{V_o}{V_1} = 1$$

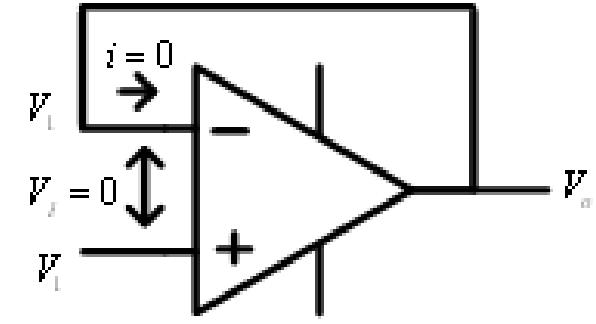


Adder Amplifier


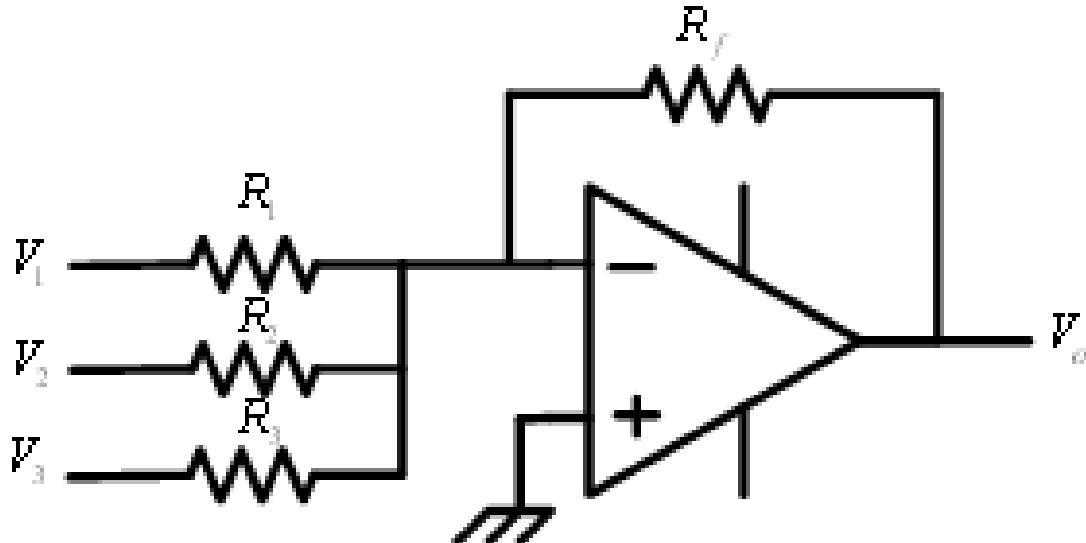


$$V_o = -\left(\frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2 + \frac{R_f}{R_3} V_3 \right)$$


Substractor Amplifier

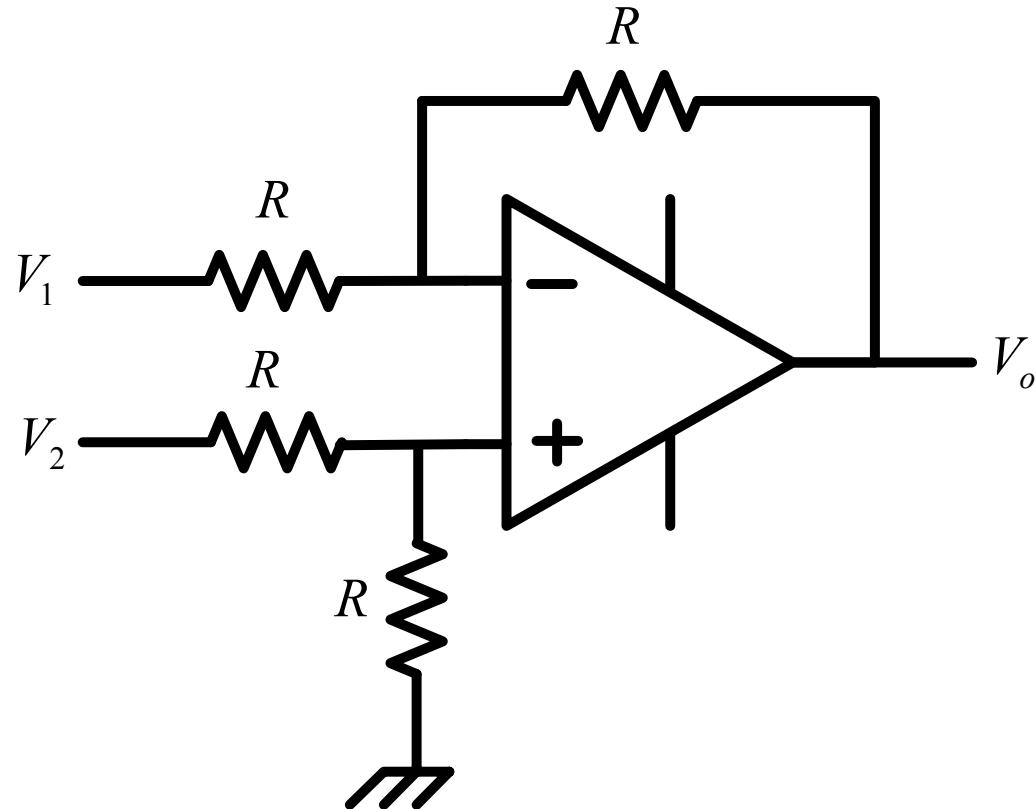

Differential Amp.

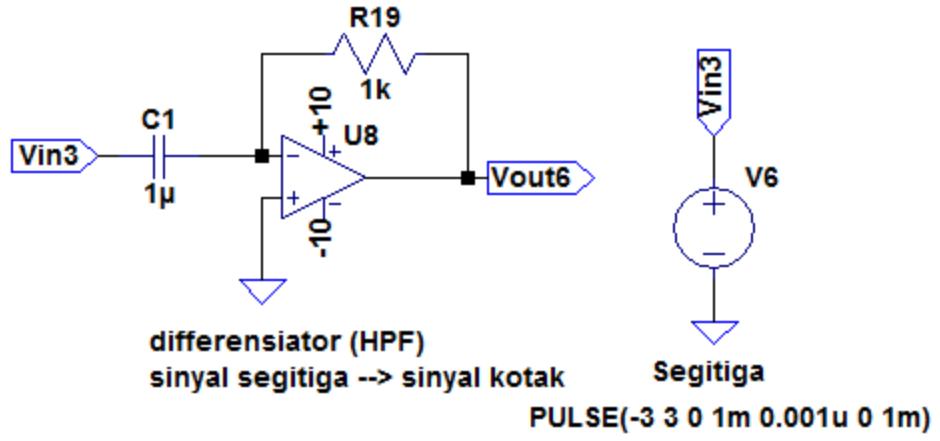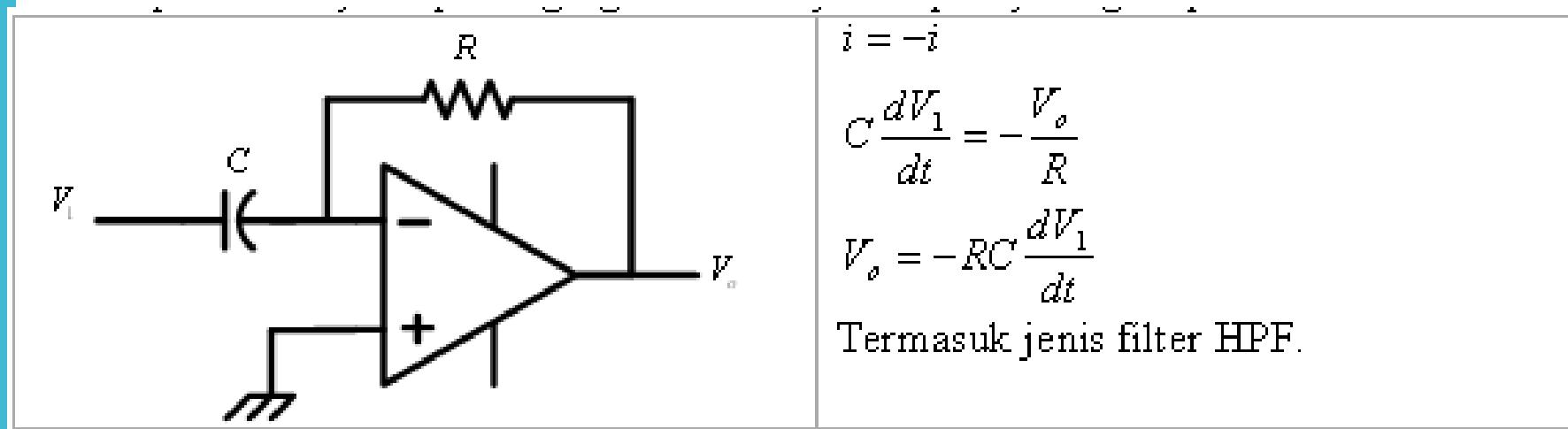

Integrator Ampl.

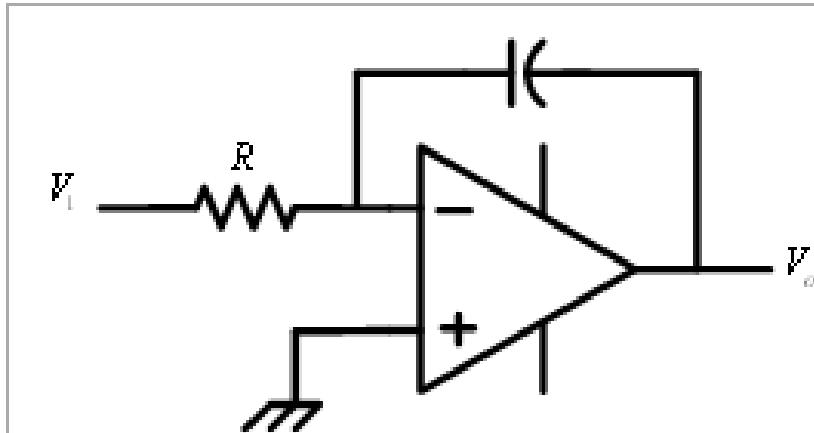


$$i = -i$$

$$\frac{V_1}{R} = -C \frac{dV_o}{dt}$$

$$V_o = -\frac{1}{RC} \int V_1 dt$$


Termasuk jenis filter LPF.

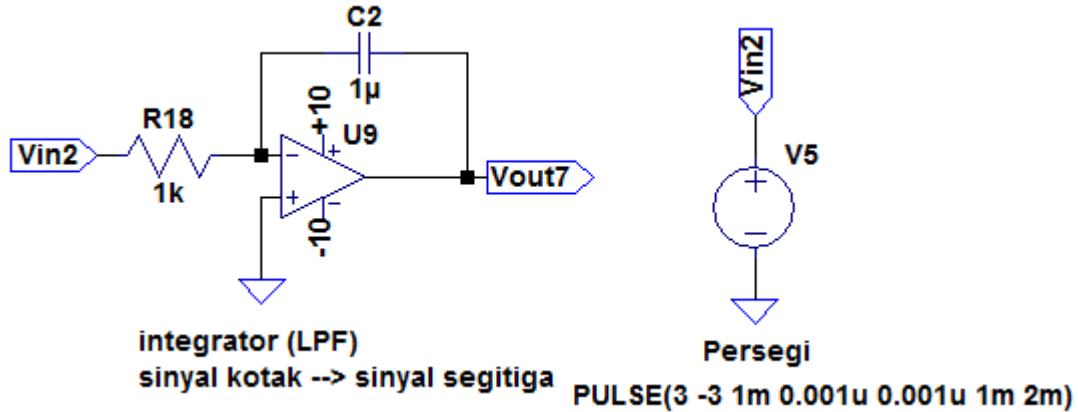


Soal 3 ()

- (a) Sebutkan ciri ciri OPAMP ideal.
(b) Hitung besarnya V_o1/V_{in} .
(c) Hitung juga berapa besarnya V_o2/V_{in} .

(a)

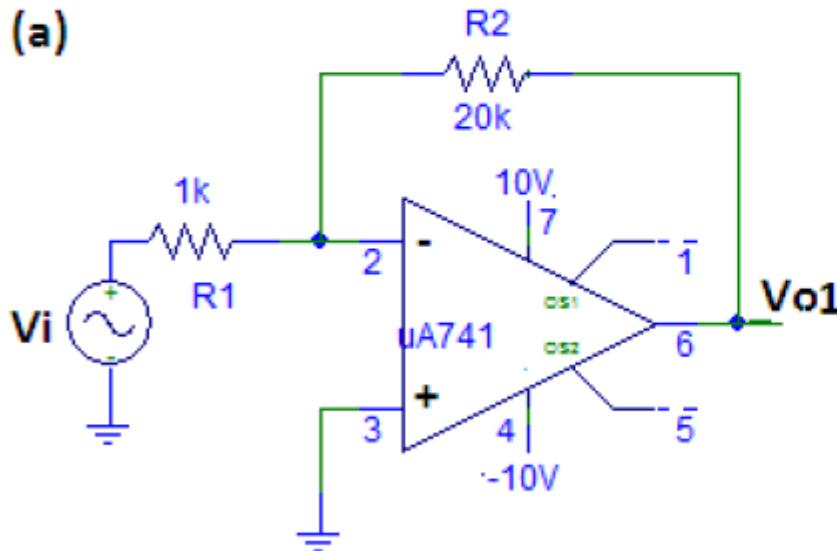


(b)

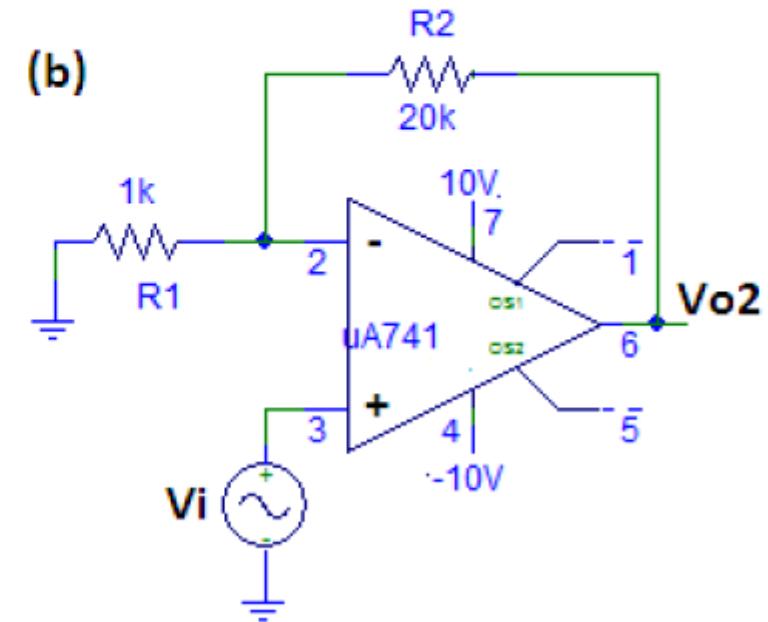


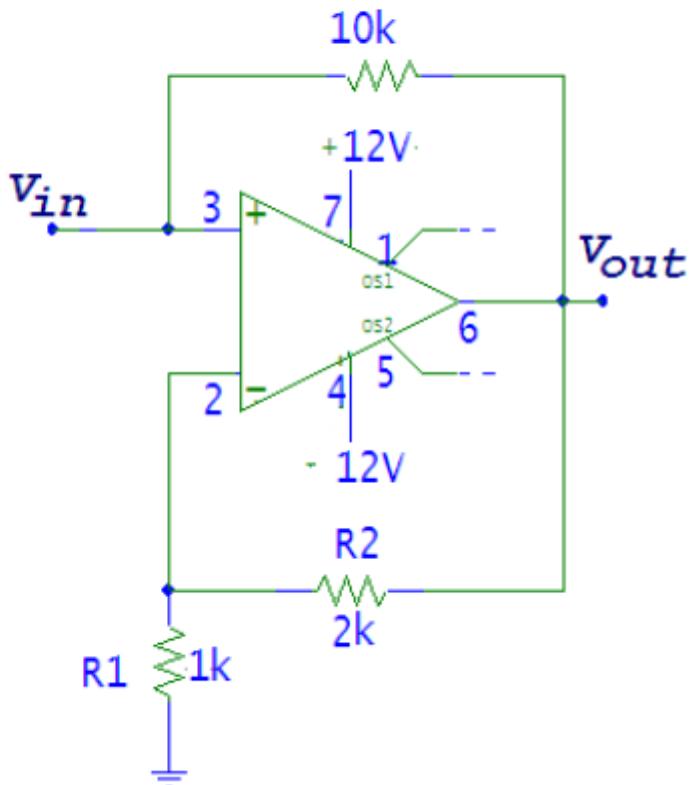Soal 3 ()

Hitung besarnya V_o/V_i , dan R_{in} , dari rangkaian berikut ini.



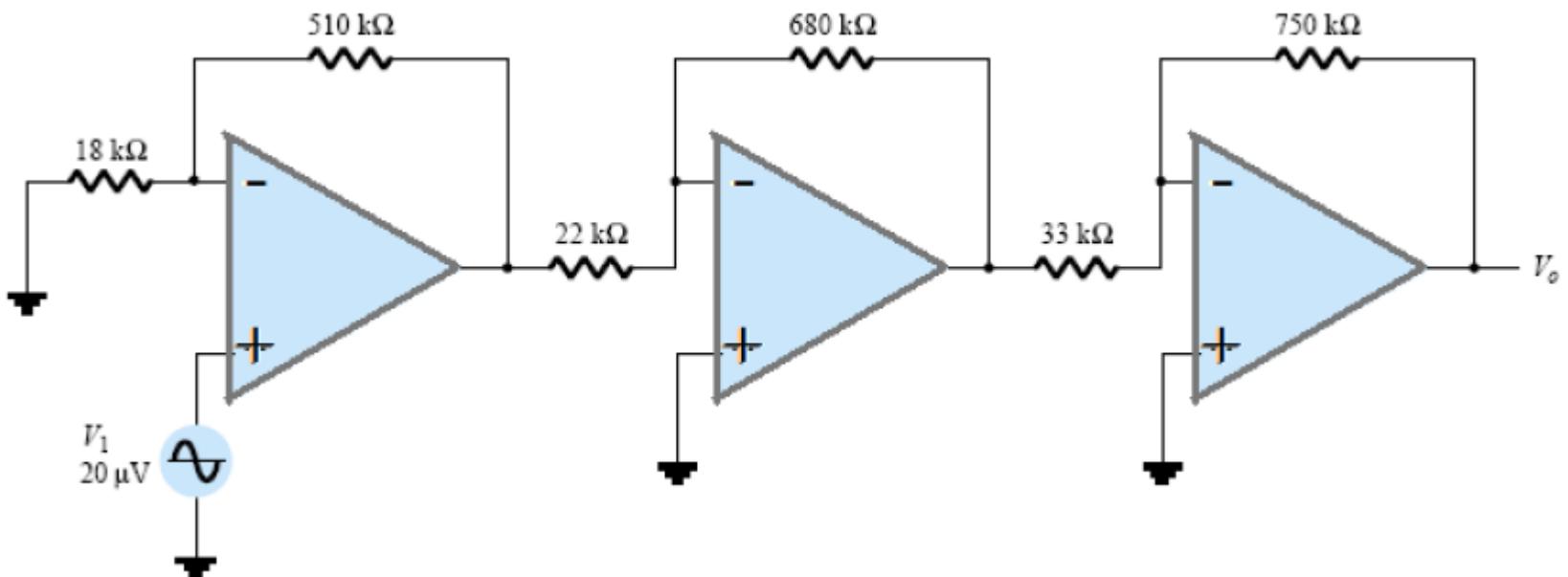4. Tentukan Tegangan V_o Dari gambar di bawah ini.



UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) Matakuliah : Elektronika 1 / EL 2124


Waktu : Selasa/ 31 Mei 2011, Pukul : 13.00 (120 menit)

Sifat ujian : Open note asli 1 lembar(bukan hasil photocopy), kalkulator dibolehkan


Dosen : Team Dosen Elektronika 1

Soal 1,2,3,& 4 : wajib / soal 5 &6 : pilih salah satu


2. Tentukan tegangan keluaran (V_o) sebagai fungsi dari tegangan masukan

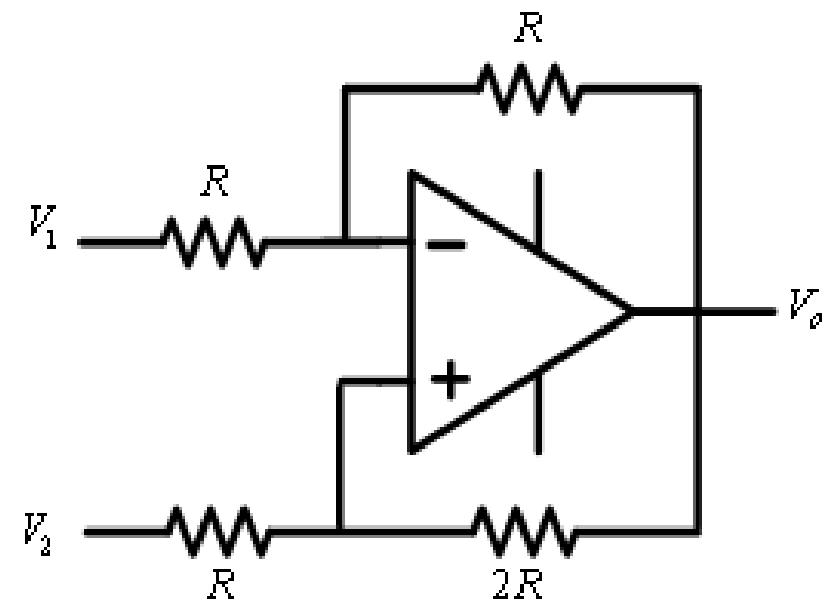

Soal 5 : Rangkaian OP-AMP

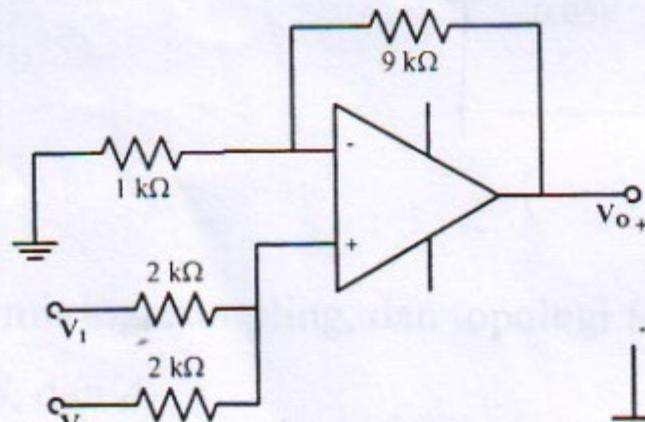

Rangkaian-a

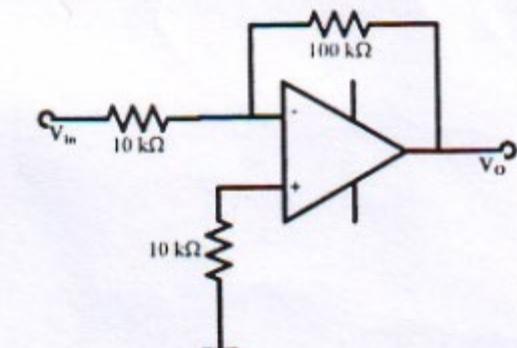


Rangkaian-b

Dengan OP-AMP dianggap Ideal, dari kedua rangkaian tentukan bentuk **Persamaan V_o**

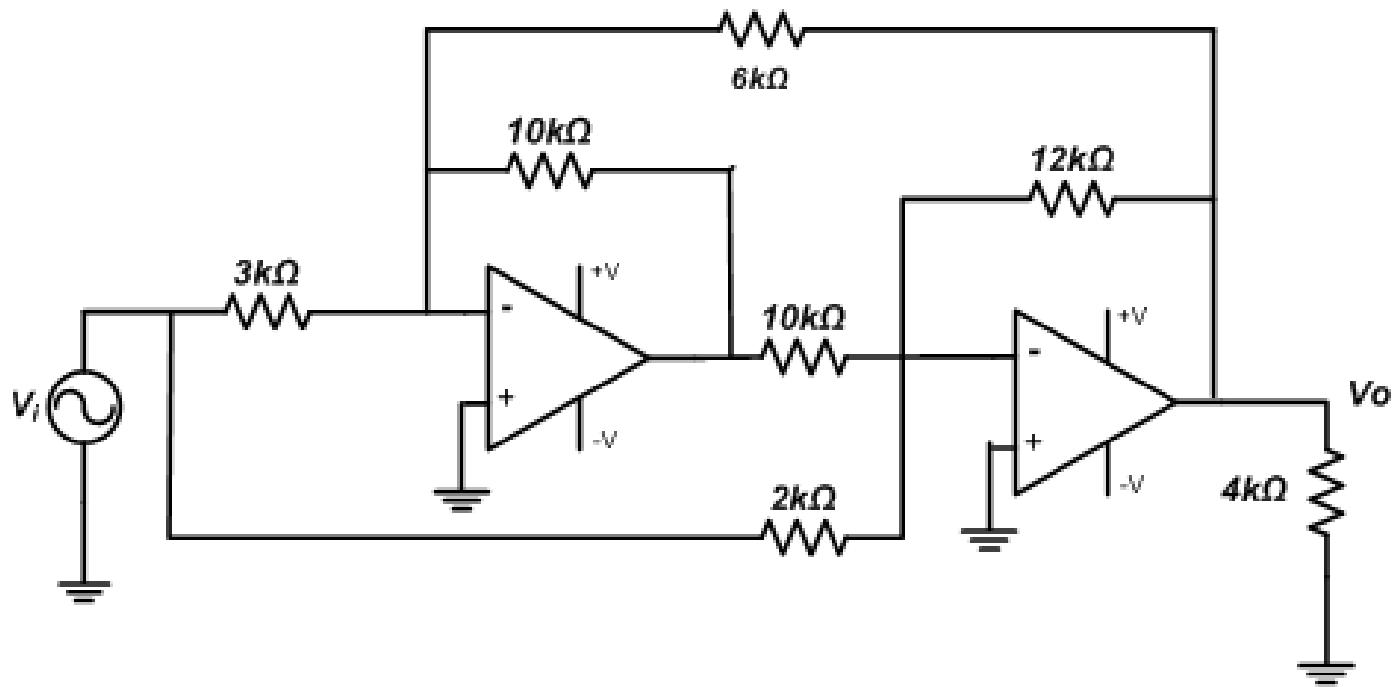Soal 2 : Op-Amp

Jika Op-Amp dianggap ideal maka tentukan besarnya $\frac{V_o}{V_i}$



UJIAN AKHIR SEMESTER

Teknik Elektro - Sekolah Tinggi Teknologi Telkom

Mata Kuliah

: Elektronika I (EE2224)

Tanggal

: 17 Juni 2005

Waktu

: 120 menit


Dosen

: TEAM

SIFAT

: OPEN NOTE (1 lembar kertas A4)


Soal 3 : OP-AMP

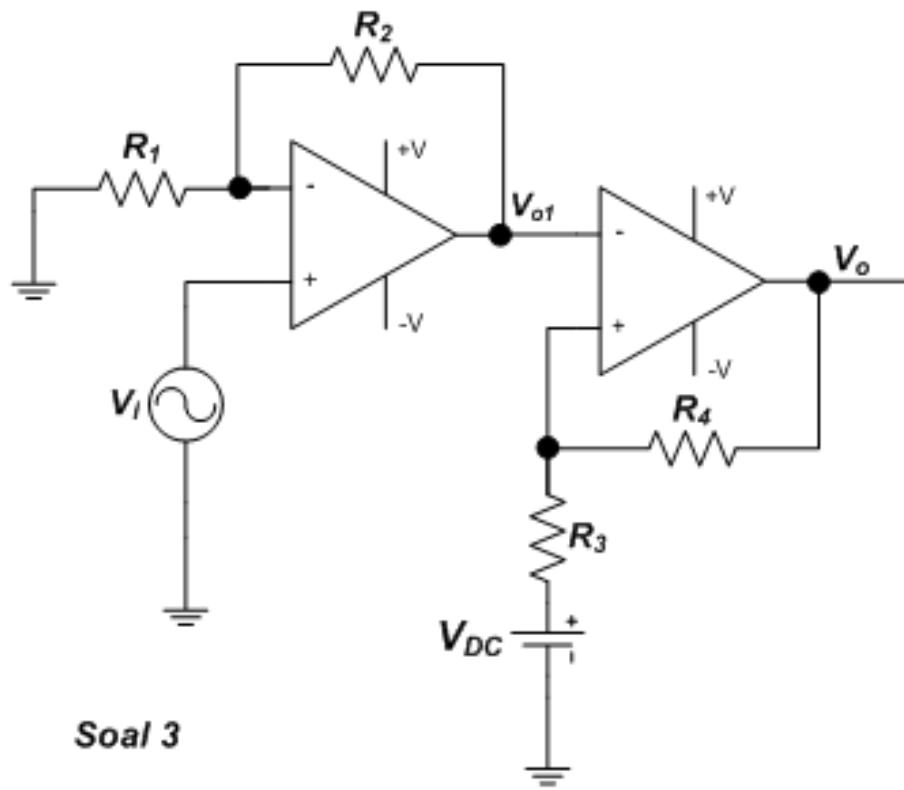


Soal 3

Dengan asumsi kedua OP-AMP ideal, Tentukan V_o sebagai fungsi dari V_i dan V_{DC} dari rangkaian soal 3 !

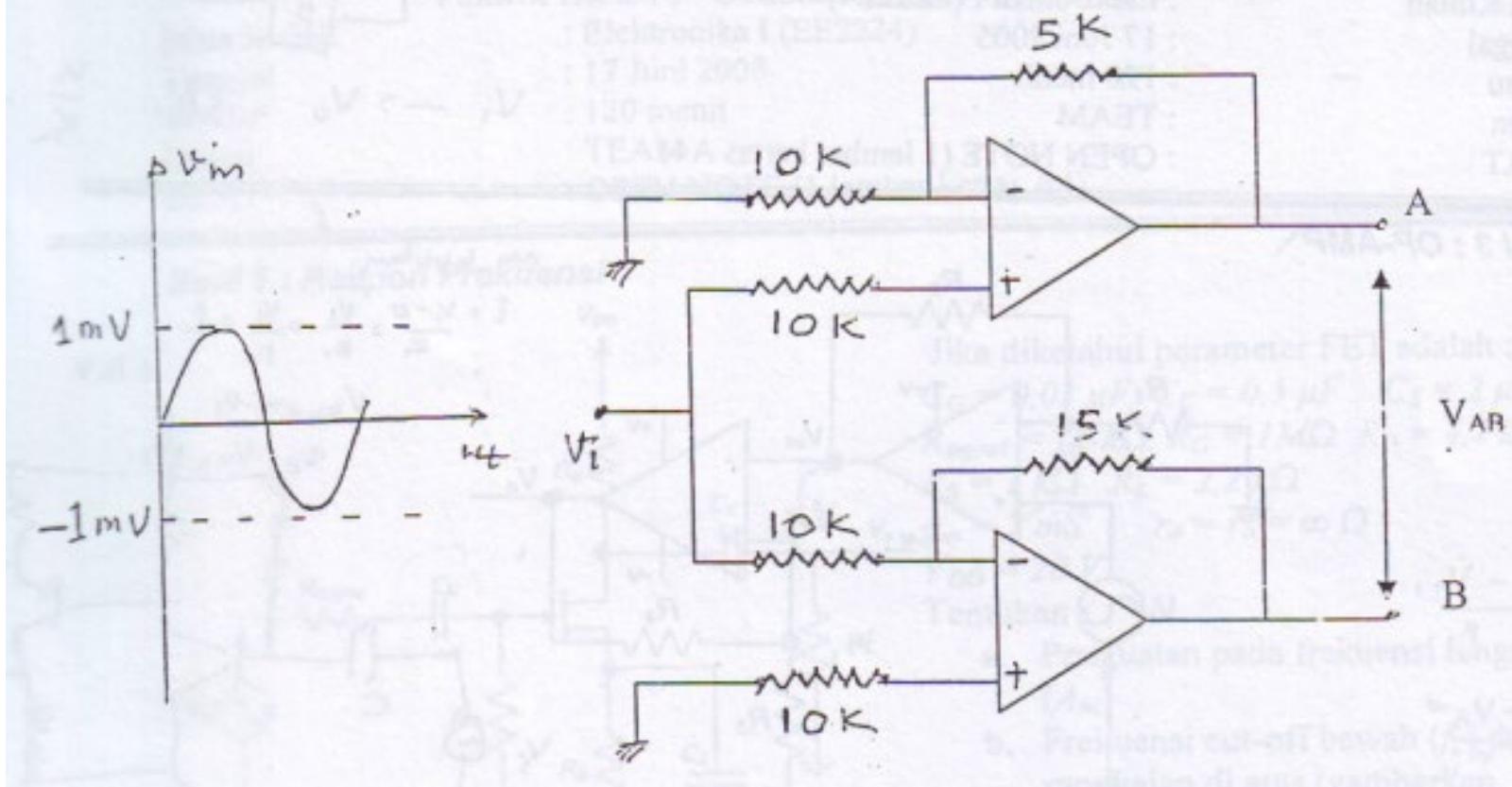4. a. Gambarkan Sinyal pada terminal output A dan B serta $V_o = V_{AB}$.
b. Tentukanlah nilai V_o/V_i



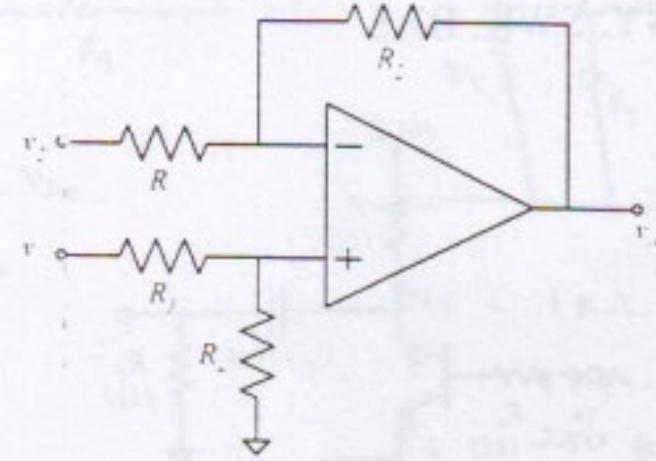


Gambar (c). Soal 3

3.

- Hitung tegangan v_{out} rangkaian op-amp pada Gambar (c) sebagai fungsi dari v_1 dan v_2 .
- Jika $\frac{R_3}{R_4} = \frac{R_1}{R_2}$, tuliskan bentuk baru persamaan yang diperoleh dari soal 3.a).

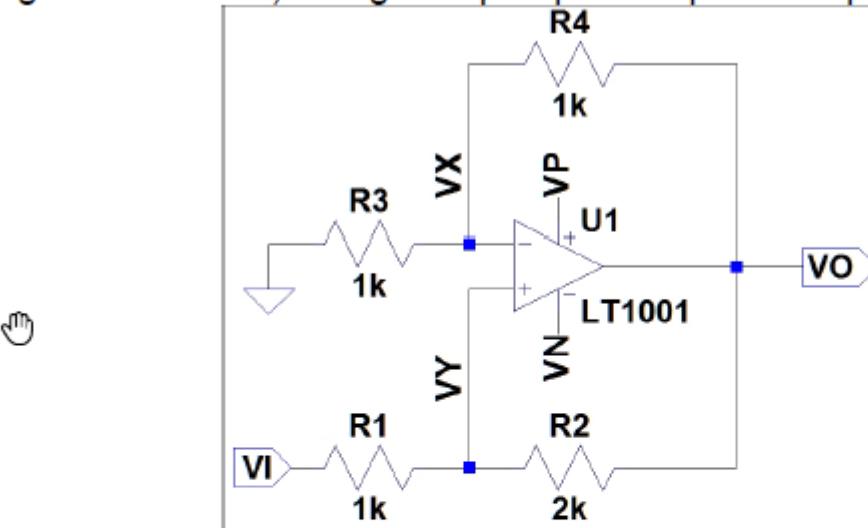Soal 3 (Mengacu Gambar 3): Penguat OpAmp berumpan balik positif dan negatif



Gambar 3 Penguat OpAmp berumpan balik positif dan negatif

- a. (i) Hitung tegangan V_X sebagai fungsi V_O , (ii) Dari a.(i), berapa tegangan V_Y sebagai fungsi V_O ?
- b. Tandai arah arus di R_1 , R_2 , R_3 , dan R_4 dengan tanda ' \rightarrow ' atau ' \leftarrow ' di Gambar 3, serta namai arus-arus tersebut (arah dan nama terserah Anda).
- c. Hitung arus di R_2 sebagai fungsi V_O .
- d. Hitung arus di R_1 sebagai fungsi V_I dan V_O .
- e. Hitung nilai V_O/V_I .
- f. Berapa nilai r_{in} dilihat dari V_I (r_{in} sama dengan V_I dibagi arus di R_1)

Soal nomor 38 – 40

38. Besarnya tegangan di input inverting adalah :


- a. 0 volt
- b. 6 volt
- c. - 4 volt
- d. - 6 volt

39. Besarnya arus I adalah :

- a. 1 mA
- b. 6 mA
- c. 0 mA
- d. - 1 mA

40. Besarnya daya di resistor $4 \text{ k}\Omega$ adalah :

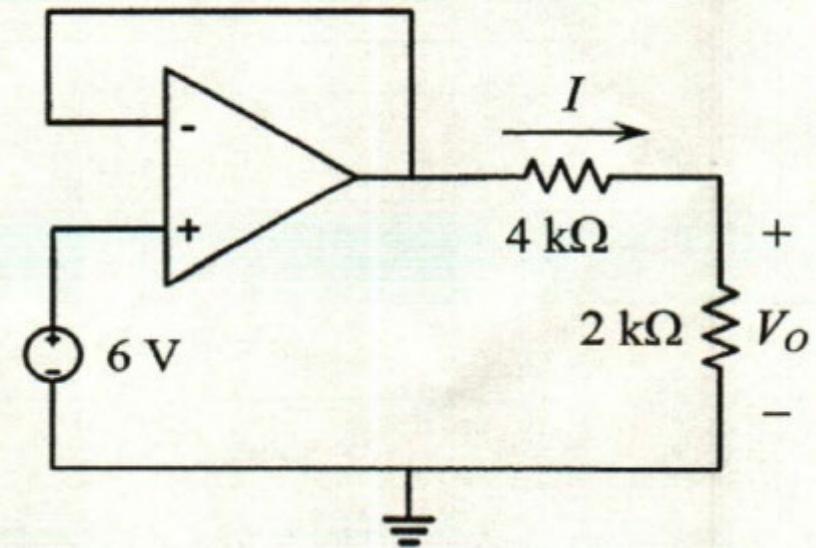- a. 0 mW
- b. - 4 mW
- c. 6 mW
- d. 4 mW



Soal nomor 34 – 37

34. Jika nilai $V_S = 0$ volt, maka besarnya arus I_O adalah :

- a. $-10 \mu\text{A}$
- c. $10/12 \mu\text{A}$
- b. $-2,5 \mu\text{A}$
- d. $10/14 \mu\text{A}$

35. Jika nilai $V_S = 8 \text{ mV}$, maka besarnya tegangan di input inverting adalah :


- a. 10 mV
- c. 6 mV
- b. 8 mV
- d. 0 mV

36. Jika nilai $V_S = 8 \text{ mV}$, maka besarnya arus I_X adalah :

- a. $-5 \mu\text{A}$
- c. $5 \mu\text{A}$
- b. $-500 \mu\text{A}$
- d. $500 \mu\text{A}$

37. Jika nilai $V_S = 8 \text{ mV}$, maka besarnya tegangan V_O adalah :


- a. -8 mV
- c. 4 mV
- b. -44 mV
- d. 7 mV

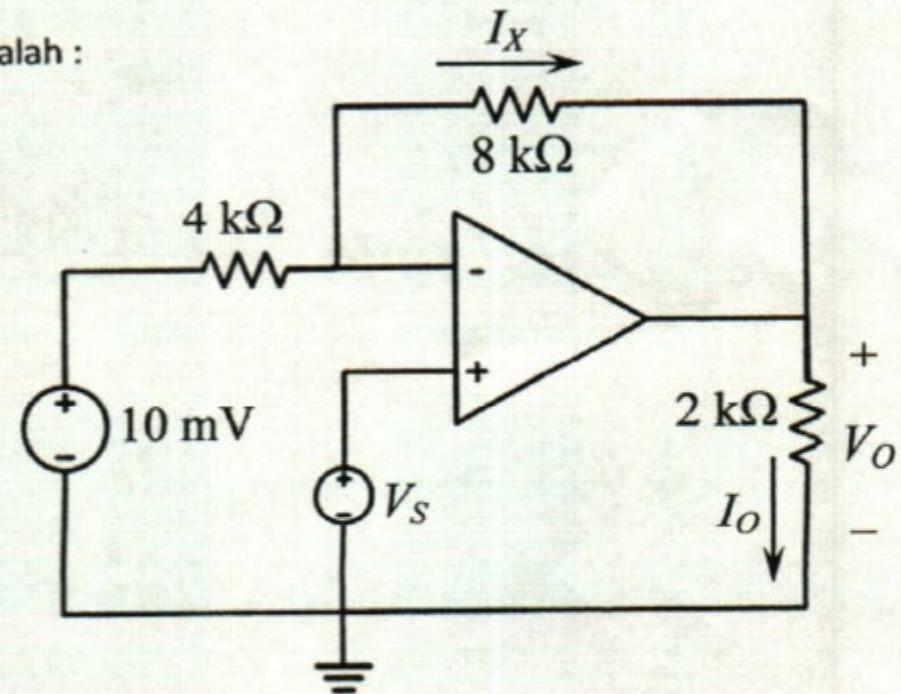

Gambar 8. Rangkaian Op Amp

Soal nomor 31 – 33


31. Besarnya arus I_X adalah :
- a. 0,1 mA
 - c. 0,6 mA
 - b. 0,5 mA
 - d. $1/12$ mA
32. Besarnya tegangan V_O adalah :
- a. -0,2 V
 - c. -5 V
 - b. -1,2 V
 - d. -6 V
33. Besarnya arus I_O adalah :
- a. -1,67 mA
 - c. -0,4 mA
 - b. -2 mA
 - d. -0,67 mA

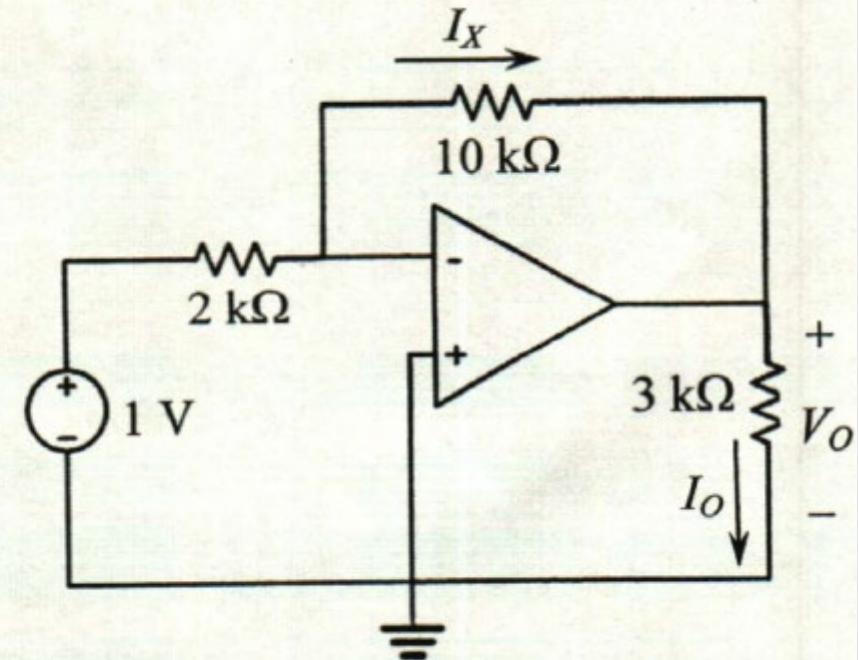

Gambar 7. Rangkaian Op Amp

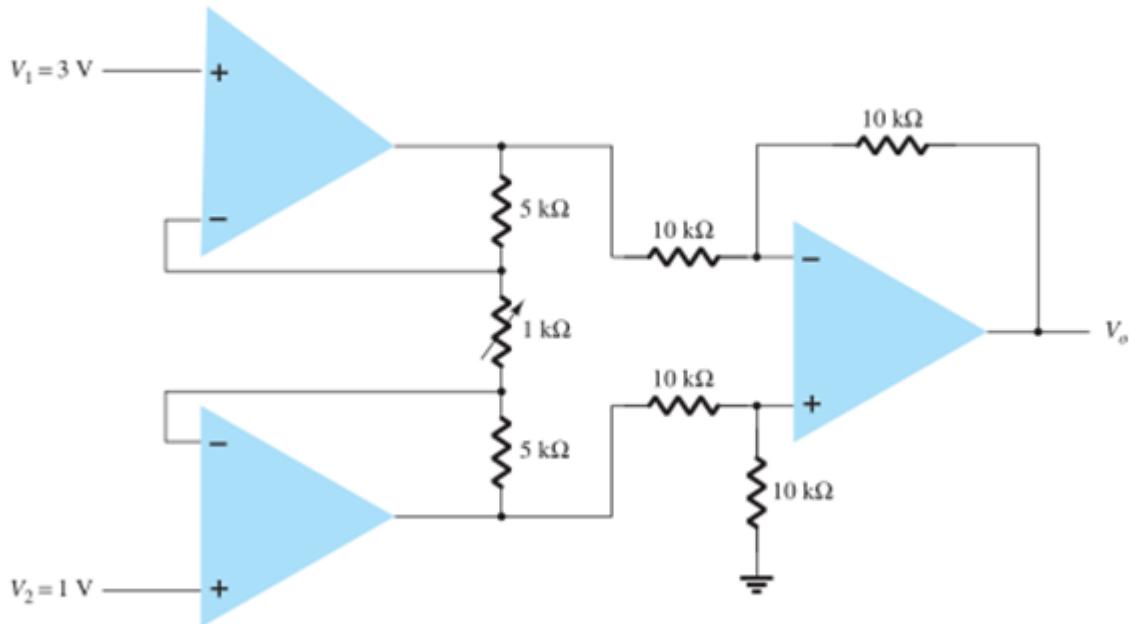Soal 2: [25 point]

Diketahui suatu rangkaian penguat op-amp seperti di bawah ini:



Hitung besarnya V_o pada rangkaian penguat diatas !

Soal 4 () Berapa besarnya V_{out4} , bila dinyatakan dalam V_{in1} dan V_{in2} .

